

ANNEXE 13 : Guide d'anticipation

Nom : _____

Date : _____

Lis attentivement les deux énoncés de ce tableau et complète chacune des colonnes au moment propice.

Énoncé 1	
Plus il y a de piles dans un circuit, plus l'intensité lumineuse de l'ampoule sera forte.	
<i>AVANT L'EXPÉRIENCE</i>	<i>APRÈS L'EXPÉRIENCE</i>
<input type="checkbox"/> Je suis d'accord parce que ... <input type="checkbox"/> Je ne suis pas d'accord parce que ... Justifie ta réponse :	<input type="checkbox"/> Je suis d'accord parce que ... <input type="checkbox"/> Je ne suis pas d'accord parce que ... Justifie ta réponse :
Énoncé 2	
Plus il y a d'ampoules dans un circuit, moins l'intensité lumineuse sera forte.	
<i>AVANT L'EXPÉRIENCE</i>	<i>APRÈS L'EXPÉRIENCE</i>
<input type="checkbox"/> Je suis d'accord parce que ... <input type="checkbox"/> Je ne suis pas d'accord parce que ... Justifie ta réponse :	<input type="checkbox"/> Je suis d'accord parce que ... <input type="checkbox"/> Je ne suis pas d'accord parce que ... Justifie ta réponse :

